

# EX1

## 八位元全0全1檢查器

請使用一個父層電路模組來實作八位元全0全1檢查器，並設計一個任務處理四位元全0全1檢查器且須於父層電路使用該任務(task)。

